Nome: Thamyres Santos Silva


Nome: Gabriela Rodrigues do Prado (Github)

Disponível em https://github.com/thamysis-usp/Projeto-Fonte-Zenner.git

TRABALHO 1: Projeto de uma Fonte de Tensão entre 3V a 12V com capacidade de 100mA - Incluir no seu GIT

- Diagrama da Fonte com os valores dos componentes escolhidos
- Link para o circuito no Falstad ou outro simulador
- Projeto do Esquemático e do PCB no EAGLE
- E um vídeo mostrando o Projeto funcionando ou simulando e explicando porque escolheu os valores dos componentes (Upar no Youtube e poe um link no teu Github)

Diagrama da Fonte

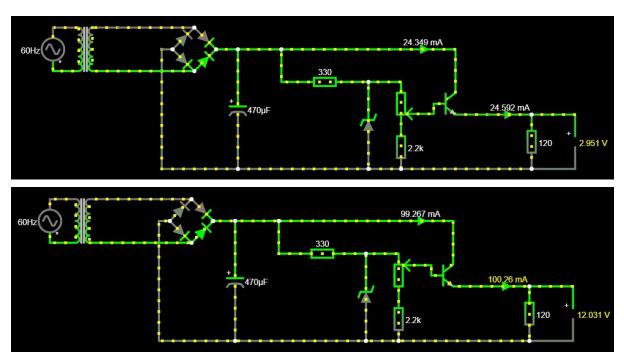


Link para o circuito no Falstad

<u>Link</u>

Lista de elementos


Material	Preço/Unidade (R\$)	Características do produto	Link para compra
Transformador	33,15	Transformador Trafo 15V + 15V 1A - 110/220VAC	https://www.baudael etronica.com.br/trans formador-trafo-1a-15 v-15v.html
Diodo	0,07	Diodo retificador 1N4004; Corrente 1A;	https://www.baudael etronica.com.br/diod o-1n4004.html
Capacitor 470u	0,33	Capacitância: 470uF; Tensão 25V; Tolerância +/-10%	https://www.baudael etronica.com.br/capa citor-eletrolitico-470u f-25v.html
Resistor 330	0,08	Resistência 330; Potência 1/4W Tolerância: 5%	https://www.baudael etronica.com.br/resis tor-330r-5-1-4w.html
Resistor 2.2k	0,08	Resistência 2.2K; Potência 1/4W Tolerância: 5%	https://www.baudael etronica.com.br/resis tor-2k2-5-1-4w.html
Resistor 120	0,08	Resistência 120; Potência 1/4W Tolerância: 5%	https://www.baudael etronica.com.br/resis tor-120r-5-1-4w.html
Diodo Zener	0,21	Diodo Zener BZX84C; Tensão de regulação 13V; Potência 250mW	https://www.baudael etronica.com.br/diod o-zener-bzx84c-13v- 250mw.html
Potenciômetro	1,09	Resistência: 5K; Potência 0.2W; Tipo: Linear Rotativo	https://www.baudael etronica.com.br/pote nciometro-linear-de- 5k-5000.html
Transistor	0,17	Transistor NPN - BC337	https://www.baudael etronica.com.br/trans istor-npn-bc337.html

Projeto do Esquemático no EAGLE

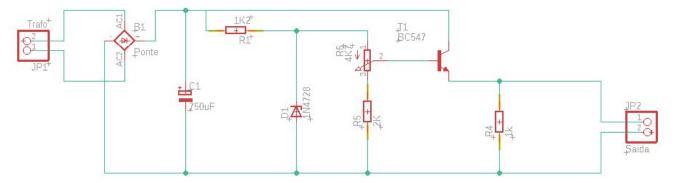

<u>Link</u>

Projeto do PCB no EAGLE

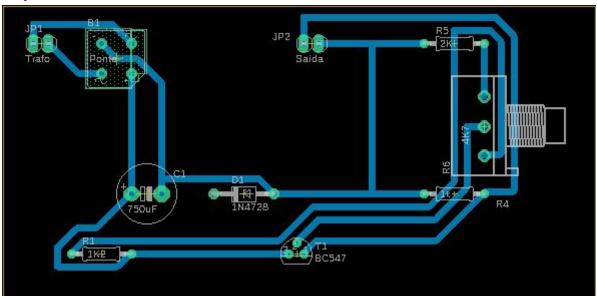

Vídeo Link no Youtube